

Kannst du das LED-Lämpchen zum Leuchten bringen?



AB Nr.1




Du brauchst:

- |    |                  |
|----|------------------|
| 1. | Eine Stromquelle |
| 2. | Ein LED-Lämpchen |
| 3. | Eine Fassung     |
| 4. | 2 Kabel          |



Wie kannst du das machen, zeichne? Vermute und zeichne deine Idee.

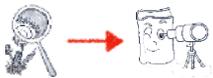Probiere es aus und zeichne die Schaltung genau auf.



Was muss man beachten? Schreibe auf.

Der Stromkreis muss \_\_\_\_\_ sein.

Das LED-Lämpchen muss richtig herum an \_\_\_\_\_  
angeschlossen sein.

