



Bauteil	Symbol
Spannungsquelle allgemein	
Spannungsquelle Batterie	
Spannungsquelle Solarzelle	
elektrische Leitung	
Schalter	
LED	
Motor	
Klingel	
Summer	

Zeichne den Stromkreis von AB1 wie ein Profi. Benutze die richtigen Teile und Zeichen.

