

Eigene Schaltskizzen entwerfen.




AB Nr.3



Zeichne eine Schaltskizze mit den Symbolen von AB2 und baue de Stromkreis dann zusammen. Stelle eine Liste der Teile auf, die du brauchst.



| Liste | |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

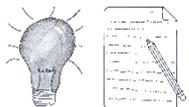

Fällt dir etwas auf?
