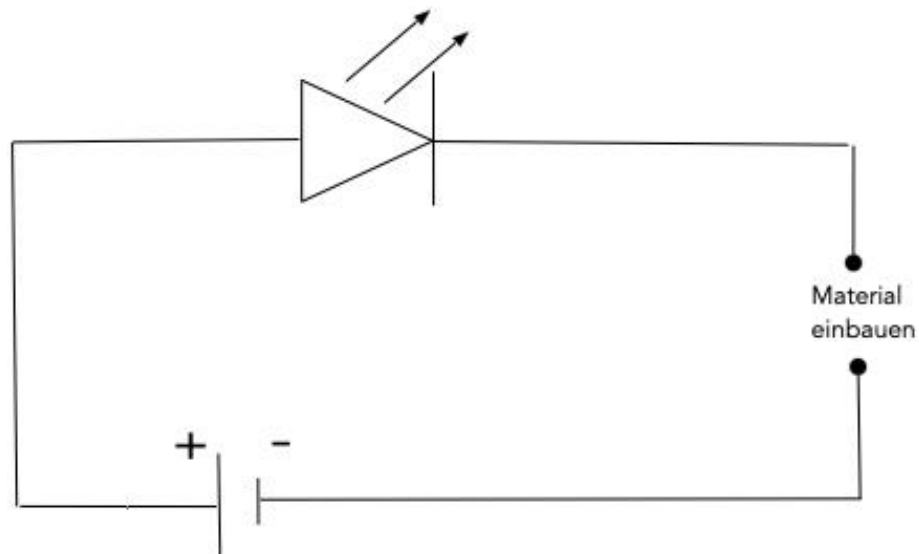




Baue folgenden Stromkreis auf



Klemme nun die Materialien aus der Dose so ein, dass sie den Stromkreis schließen. Erstelle eine Liste, welche Materialien Strom leiten (LED leuchtet) und welche nicht. Sie heißen *Leiter* und *Nichtleiter*.

Leiter	Nichtleiter

Fällt dir etwas auf? Notiere



