

Bringe 2 LEDs gleichzeitig zum Leuchten.



AB Nr.5




Dafür hast du folgende Materialien

Liste	
2 LED	2 Fassungen
4 Kabel	1 Batterie!



Zeichne eine Schaltskizze, wie du es versuchen willst. Achte wieder auf + und -

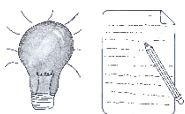A large, empty rectangular box with a light grey border, intended for the student to draw a circuit diagram.

Wenn es funktioniert, hast du eine
sogenannte _____ gebaut.