

Baue einen funktionierenden Schalter.



AB Nr.6



Dafür hast du Materialien aus der Kramkiste. Wenn du andere Materialien brauchst, frage deinen Lehrer.

Zeichne, wie du es versuchen willst.

A large, empty rectangular box with a light grey border, intended for the student to draw their proposed circuit diagram.

Zwei Kabel aneinanderhalten ist kein richtiger, braubarer Schalter.  
Baue deinen Schalter in einen Stromkreis ein und zeige und erkläre den anderen, wie er funktioniert.