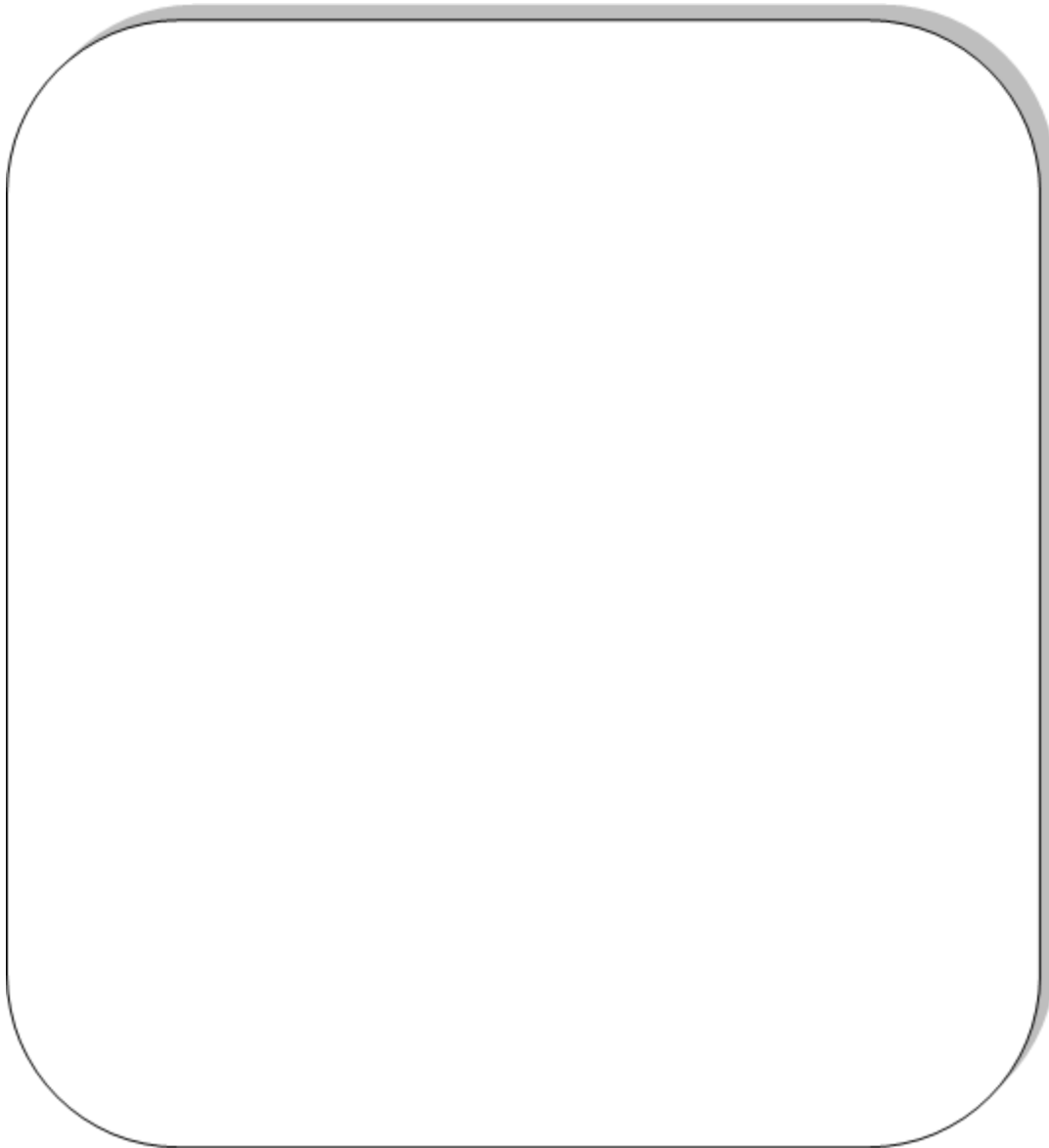


**Aufgabe: Bringe ein Lämpchen zum Leuchten, diesmal mit einer Fassung!**

Material: 1 Glühlämpchen, 2 Kabel mit Krokodilklemmen, 1 Batterie, ! Fassung,  
1 Schraubendreher (Bitte zu zweit teilen!)

Zeichne deine Konstruktion ganz genau auf:



: Baue eine Fassung auseinander und zeichne und überlege:

Wie kommt der elektrische Strom vom -Pol zum Glühdraht und zurück zum +Pol?

Danach wieder zusammenbauen!

